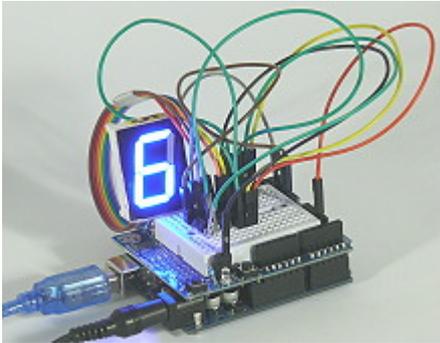


## 1. 7-Segment-Anzeige programmieren

Wir besprechen einen Sketch, der eine Anzeige im Sekundentakt hochzählen lässt. Hier dient der Arduino als Decoder und Treiber für die LED-Segmente. Zusätzlich beinhaltet er einen Sekundenzähler.



a) Ändere den Sketch so ab, dass die Anzeige rückwärts zählt.

b) Ändere den Sketch noch mal ab, sodass die Anzeige im Sekundentakt hochzählt und dann 4-mal so schnell runter zählt. Zusätzlich soll bei jedem Hochzählen der Anzeige ein ultrakurzer tiefer Ton und beim Runterzählen ein entsprechend höherer Ton zu hören sein.

c) Erweitere die vorwärtszählende Anzeige so, dass nach "9" folgende Zeichen angezeigt werden: A, b, C, d , E, F dann soll es wieder bei "0" beginnen.

d) Für Profis: Verändere den Sketch so, dass das Zählen nur auf Tastendruck hin geschieht.

## 2. Der BCD-Decoder (Binary Coded Decimals)

Für das obige Beispiel benötigen wir 7 Ausgangspins des Arduino. Mithilfe eines Decoders reichen 4 Pins aus. Du benötigst also das Decoder-IC **CA3161E** und die große 7-Segment-Anzeige.

Verdrahte den Sketch (nachdem der Arduino gelöscht und dann das USB-Kabel entfernt wurden.)

Ergänze den Sketch **BCD Decoder** auf dem USB-Stick sodass alle 10 Ziffern nacheinander angezeigt werden. Bitte die Änderungen des Sketches **nicht abspeichern!**

a) Die Anzeige soll auf Tastendruck eins weiterzählen. Informiere dich gegebenenfalls bei den Profis (Aufg. 1d).

Verändere nun das Delay von 300ms auf 30ms und beobachte die Auswirkung.

b) Ändere den Sketch so ab, dass die Anzeige im Sekundentakt „automatisch“ läuft.

c) Lass unsere Binärzahl nicht bis 9 sondern bis 15 zählen. Was wird dann angezeigt? Haben wir darauf einen Einfluss? Vergleiche mit Aufgabe 1c)

d) Verwende unser **Sprachmodul ISD1820** und lasse damit eine der Ziffern zusätzlich per Text ansagen.

**Erweiterung:** Stelle die Ausgänge des Arduino an den BCD-Decoder mit dem Seriellen-Monitor dar und zwar in der Reihenfolge DCBA. Beachte: „A“ ist das niederwertigste Bit. Dann siehst du auf dem Monitor die Binärzahl und auf der Anzeige die dazugehörige Dezimalzahl.

Hier die wesentlichen Schritte des Sketches:

- Den Variablen A bis D (=Eingänge des Decoders) die Integer-Zahlen 4 bis 7 zuordnen, der Taste die 8 (=Pinbelegungen).
- Im Setup den **pinMode** (INPUT/OUTPUT) festlegen
- Nach dem Setup die Zählvariable festlegen, die mit Null startet. Im Loop abfragen, ob der Taster gedrückt (=LOW) ist, falls ja muss die Zählvariable um eins erhöht werden. In dieser if-Abfrage noch eine if-Abfrage einbauen, die den Zähler zurücksetzt falls er auf 10 steht.
- Nun kommen die if-Abfragen für alle Ziffern. Wenn der Zähler z.B. bei „3“ steht (=0011) müssen A und B durch digitalWrite auf HIGH und C, D auf LOW gesetzt werden.